主控芯片概览

,○.背景

本文所属目录层次为:

-> 1.硬件设计

-> 1.原理图设计

-> 1.主控芯片概览

主要介绍A13主控芯片的基本特性,引脚分布情况,并进行初步的引脚复用功能选择。 (交流QQ群: 573832310, 上车口令: 爱荔枝)

'一.A13基本特性

A13是全志在2012年推出的Cortex-A8内核的微处理器,采用55nm工艺,主要是面向平板电脑的解决方案,目前最高支持到安卓4.2。 下面简要摘抄翻译datasheet记录的特性,欢迎对下面特性的补充说明或吐槽~

[→]1.CPU

ARM Cortex-A8内核,32KB ICache,32KB DCache, 256KB L2 Cache 无聊地和一些常用芯片做对比(~ $^ ^-$)~

芯片	内核	核心数	主频	L1(KB)	L2(KB)
STM32F779	Cortex-M7	1	0.2GHz	16+16	n/a
S3C2440	ARM920T	1	0.4GHz	32+32	n/a
MT7620	MIPS24KEc	1	0.6GHz	64+32	n/a
BCM2835	ARM1176JZ	1	0.7GHz	16+16	128
全志A13	Cortex-A8	1	1GHz	32+32	256
全志H3	Cortex-A7	4	1.5GHz	(32+32)*4	512
RK3288	Cortex-A17	4	1.8GHz	(32+32)*4	1024

³2.GPU

Mali400, 支持Open GL ES 1.1/2.0 和open VG1.1

3.VPU

解码: 支持 VP6/8,AVS,H.264,H.263, MPEG-1/2/4等, 1920x1080@30fps

编码: 支持H.264编码, 1920x1080@30fps

·**4.**图像输入输出

并行**RGB**接口,最大1024x600貌似?待后期测试。 //R8还有一个CVBS(AV)输出,A13疑似也有(Pin99,可疑的NC) 摄像头接口**CSI**

>5.存储

16位 **DDR2/DDR3**控制器,最高533MHz,最大**512MB** 8位Nand Flash控制器

96.外设

//注意以下有很多被复用的。。 USB2.0 OTGx1, USB2.0 Hostx1 SD3.0控制器x3,支持UHS-1,eMMC 4.3 UARTx4 SPk3 I2Cx3 红外发射接收(CIR) 6bit LRADC(键盘) 电阻屏控制器,支持两点触摸 内置24bit音频编码器,支持双通道耳机和单通道mic PWM控制器(屏幕背光)

7.系统


8通道普通DMA,8通道专用DMA 片上48KB SRAM(可以当单片机玩了,科科) 6个异步计数器,2个同步计数器,1个看门狗,1个AVS计数器 支持一些硬件加密算法DES/3DES/AES,摘要算法SHA-1,MD5

128-bit芯片**I**D

'8.封装

eLQFP176, 喜闻乐见少数可以手焊的cortex-a芯片

但是尺寸达到了22mm见方。。

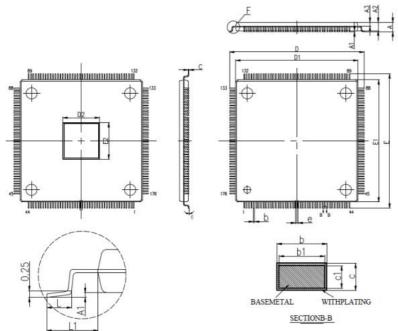


SYMBOL	MILLIMETER			
SIMBOL	MIN	NOM	MAX	
A	-	1-1	1.60	
A1	0.05	0.10	0.15	
A2	1.30	1.40	1.50	
A3	0.54	0.64	0.74	
ь	0.14	-	0.23	
b1	0.13	0.16	0.18	
c	0.13		0.18	
c1	0.12	0.127	0.14	
D	21.80	22.00	22.20	
D1	19.80	20.00	20,20	
E	21.80	22.00	22.20	
E1	19,80	20.00	20,20	
e	0.40BSC			
L	0.45	0.60	0.75	
L1	1.00BSC			
θ	0		7°	

L/FREE/CENSIO	D2	E2
236*236	6.00REF	6.00REF

9.系统功能框图

如下是典型应用框图

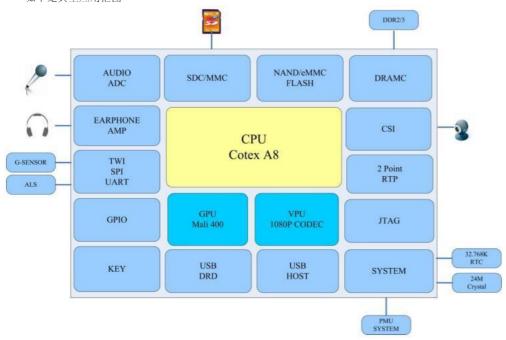


,二.A13引脚分布

为方便查找引脚,我将A13的引脚整理到xls里,可以从下面链接里下载查阅。

https://github.com/Zepan/ilichee/raw/master/%E8%B5%84%E6%BA%90%E6%96%87%E4%BB%B6/A13%E5%BC%95%E8%84%9A%E6%95%B4%E

直观起见,我直接在原理图上标出了引脚功能分布图(其中'/表示复用)

这样看起来是不是感觉很清晰了呢?

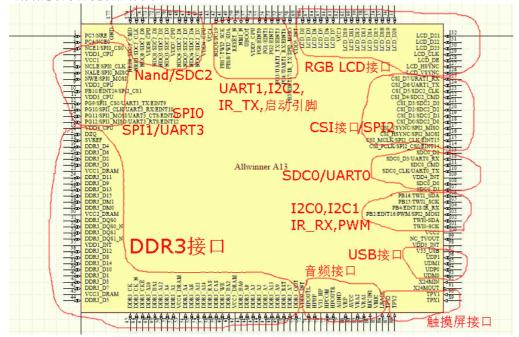

在这里主要确定下启动存储接口:

虽然A13芯片硬件支持从SDC0/2,Nand,SPI0,USB启动,但实际上在SDK里支持得比较好的启动方式是SDC0和Nand,其它方式启动将需要修改大量文件,所以选定SDC0作为启动存储接口。

确认了启动接口后,初步的功能引脚分配就出来了:

, 荔枝板初步功能引脚分配


功能	端口引脚	备注
SDC0	PF0~5	系统启动接口,SD卡启动
SDC2	PC6~11	第二 SD 卡(四线)接口
USB0	-	USB OTG,可USB升级固件
USB1	-	USB Host,拟接wifi/BT模块
RGB LCD	PD2~27	接RGB LCD显示屏
CSVSP12	PE0~11	主功能摄像头接口,不接时可使用SPI2
SPI0	PC0~3	-
SPI1/UART3	PG9~12	带CTS/RTS的UART3和SPI1复用
UART1	PG3~4	默认的系统调试信息输出口
I2C0	PB0~1	默认接PMU
I 2C1	PB15~16	-
I2C2	PB17~18	-
IR_TX/RX	PB3~4	红外发射、接收口
PWM	PB2	默认LCD背光控制
HeadPhone,Mic	-	耳机,麦克音频接口
TPX/Y	-	触摸屏接口
LRADC	-	低精度ADC,用于键盘输入
TV_OUT	Pin99	疑似CVBS输出
GPIO	PC4~5,PC12~15,PG0~2	约9个剩余Ю

现在已经对A13功能引脚有了初步的认识,下面就可以逐个按照功能模块画原理图啦!

我使用的画板工具是比较简单易上手的altium designer 2016(试用版),虽然在高速电路设计时AD可能不太严谨,但对于1GHz以内的简单板子,AD还是绰绰有余的。另外,AD16新增的一些特性对于DDR等高速布线很有帮助。

这里首先对整个板子的上层结构进行一下规划:

,荔枝板上层原理图规划

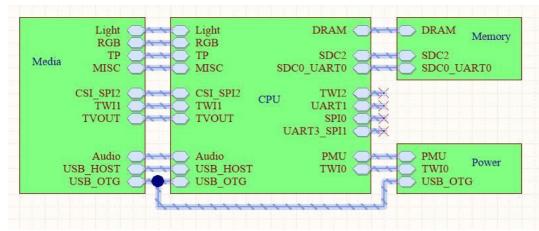

如上图所示,整个板子将大致分为4

张原理图, CPU, 电源, 存储, 多媒体。

下节将先从电源部分开始画原理图,介绍A13专用PMU芯片AXP209的使用。